

מנגנון דיגיטלי לאבטחת




מנחים:
מר יהודה אזולאי
מר יאיר חיון

מציגים:
אורי וולברשטיין
עקיבא בדולח


חלקי

- מערכת 1: למצוי המערכת
- מערכת 2: קוד נכון
- מערכת 3: פעולת קוד נכון
- מערכת 4: קוד שגוי, 3 פעמים
- קוד שגוי
- מערכת 5: איפוס המערכת

סכמת

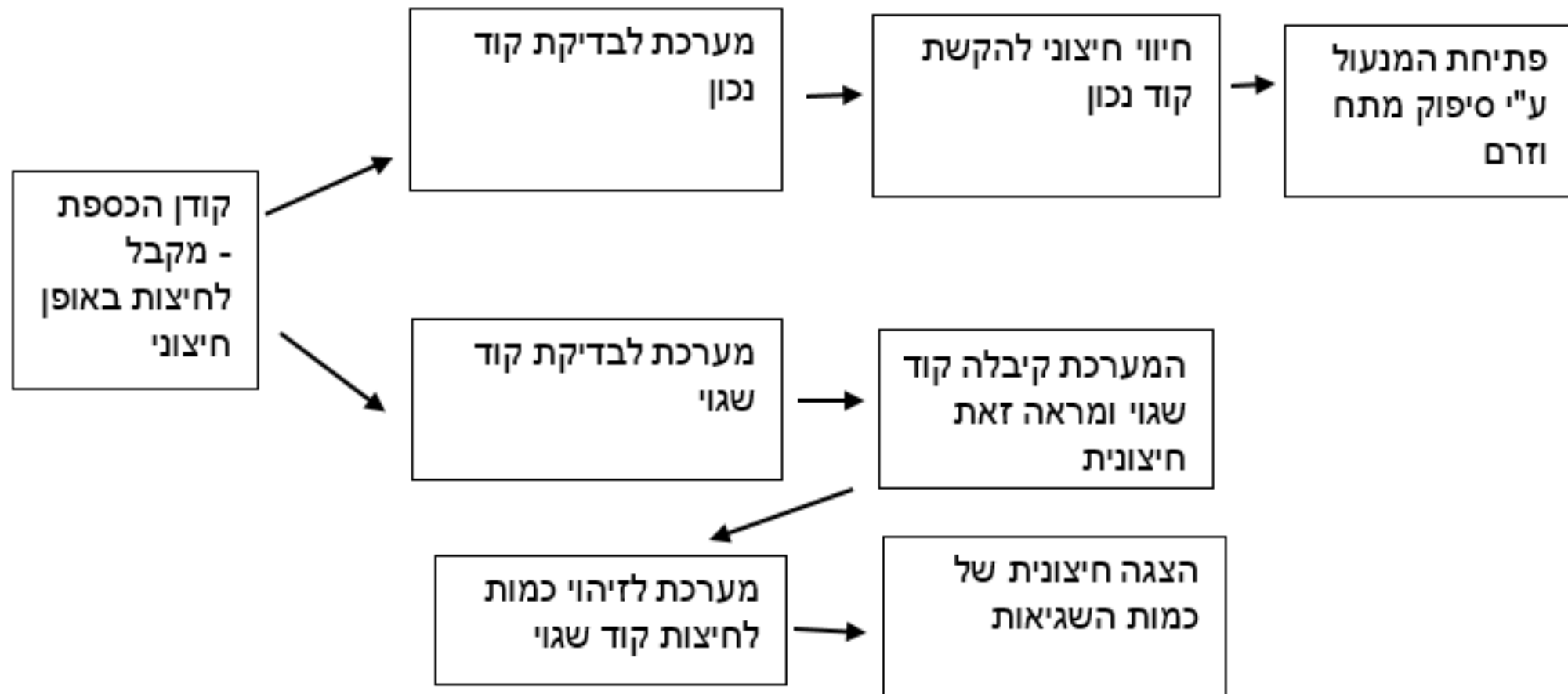

סכמה חשמלית

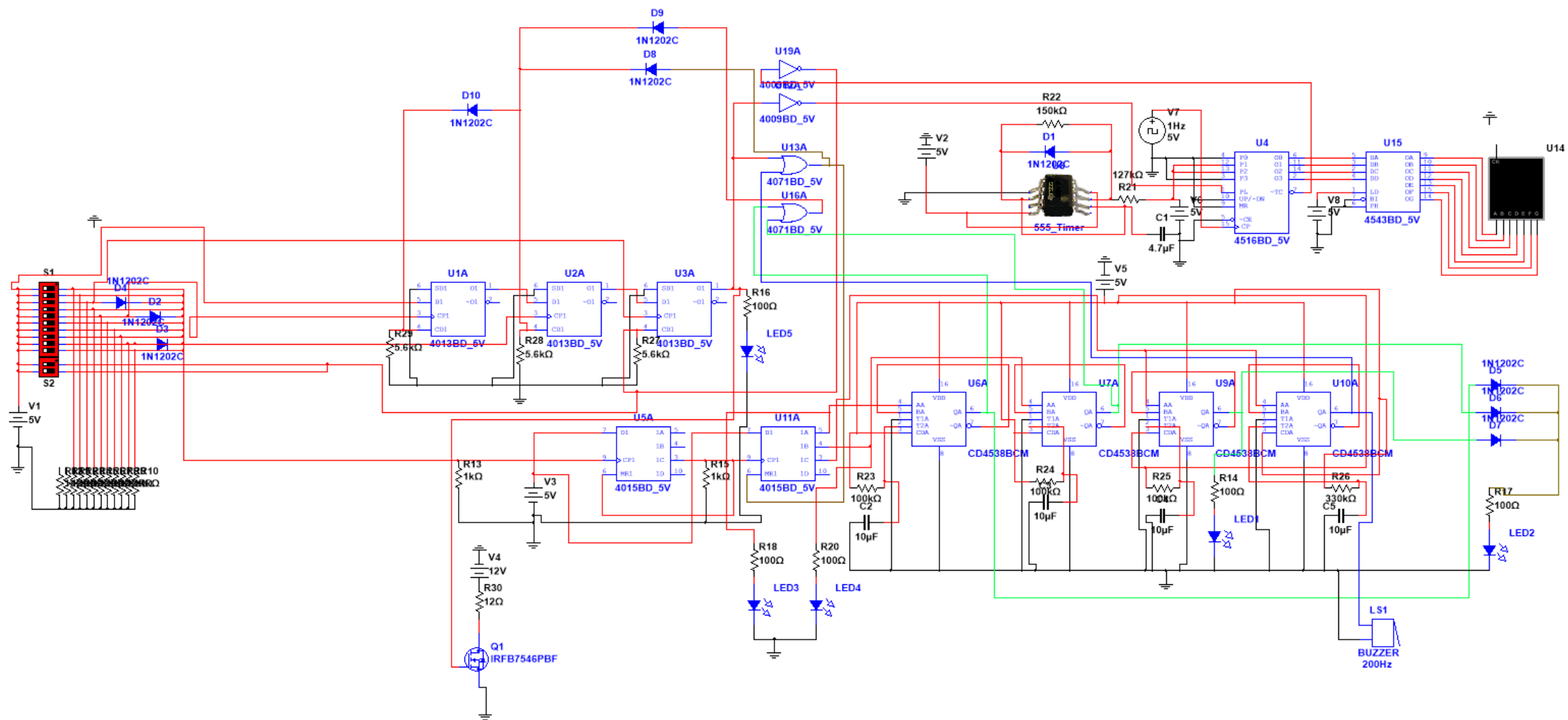

מערכת 1 – לחצני המערכת

במצב יציב – מתח
0V ברגלי כל לחצן


לחיצה על אחד
מהלחצנים

מעבר מתח 5V אל
רגל הלחצן


מועבר מתח 5V
אל מוצא כלל
הלחצנים

חציצת המתח
מרגלי הקוד
הנכון


הקשת קוד

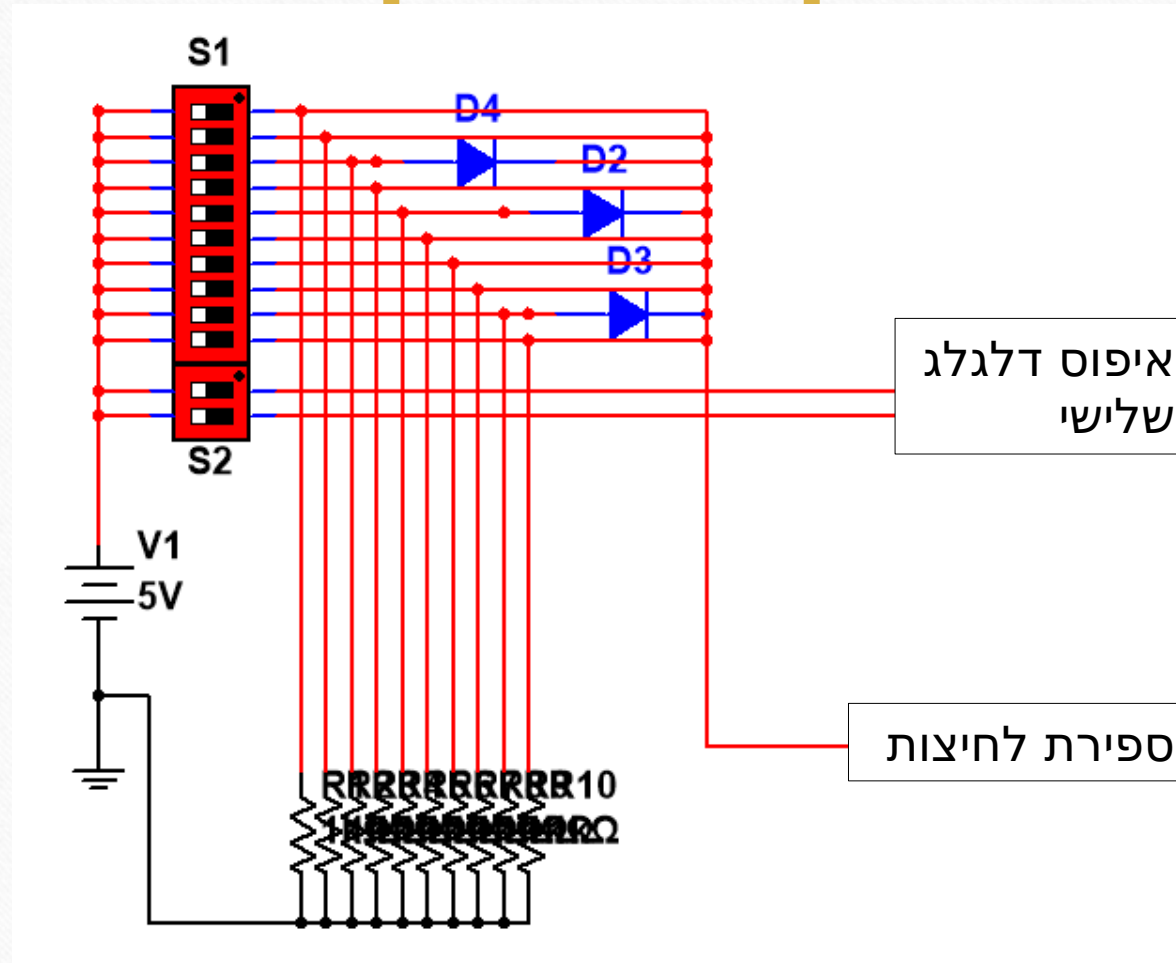


מערכת 2 – קוד נכון

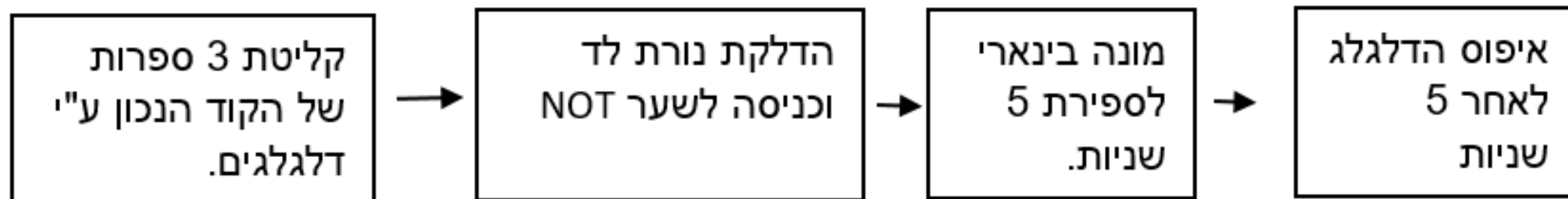


בדיקת קוד

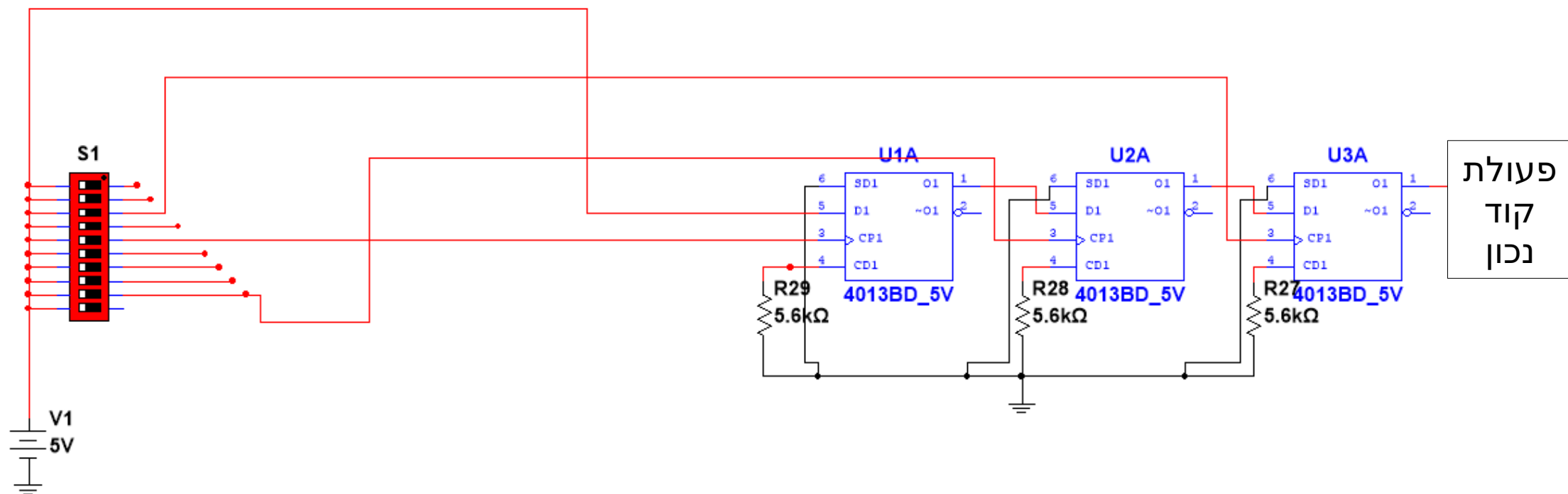

הפעלת מערכת קוד נכון למשך

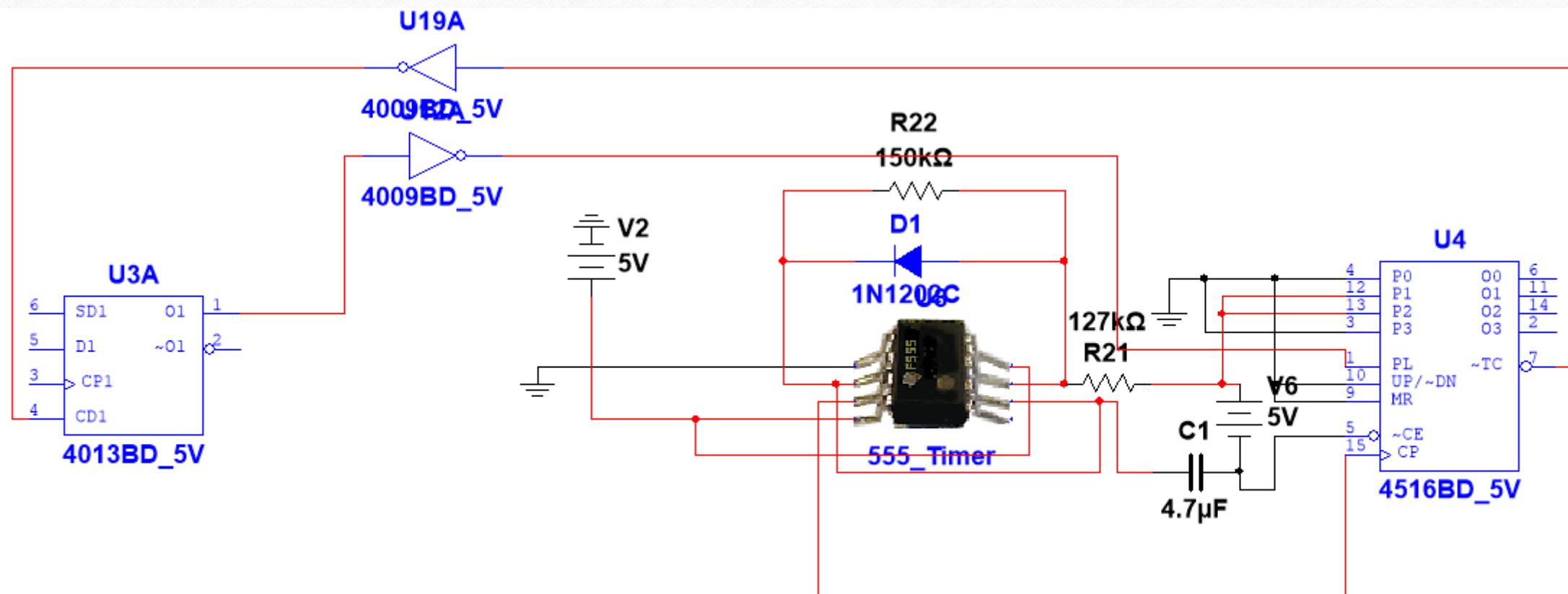


איפוס קוד נכון ע"י

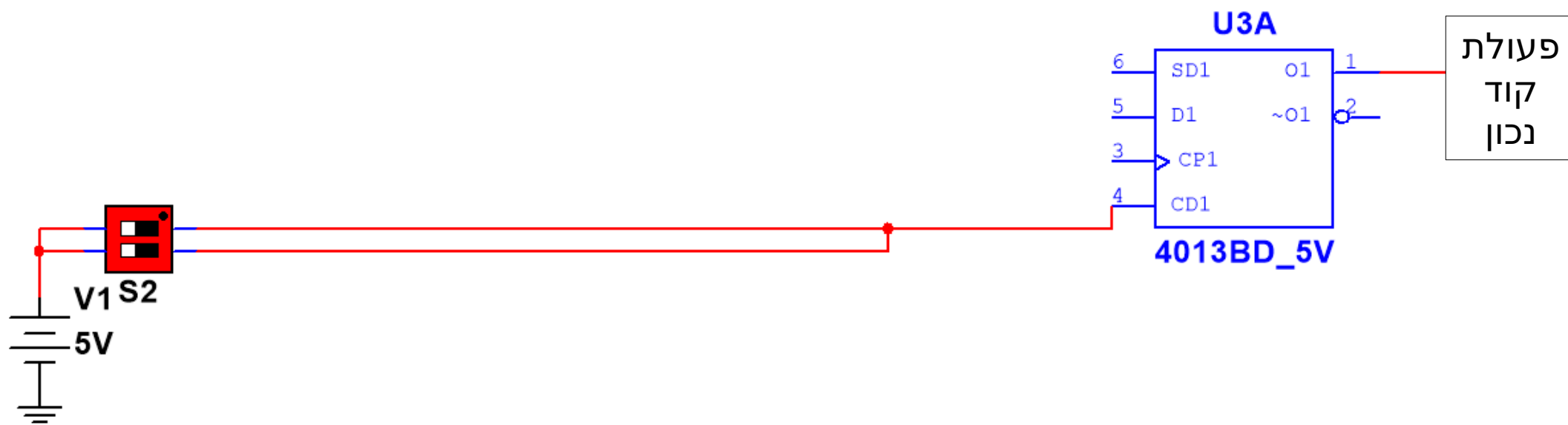


מערכת 3 - פעולת

לד

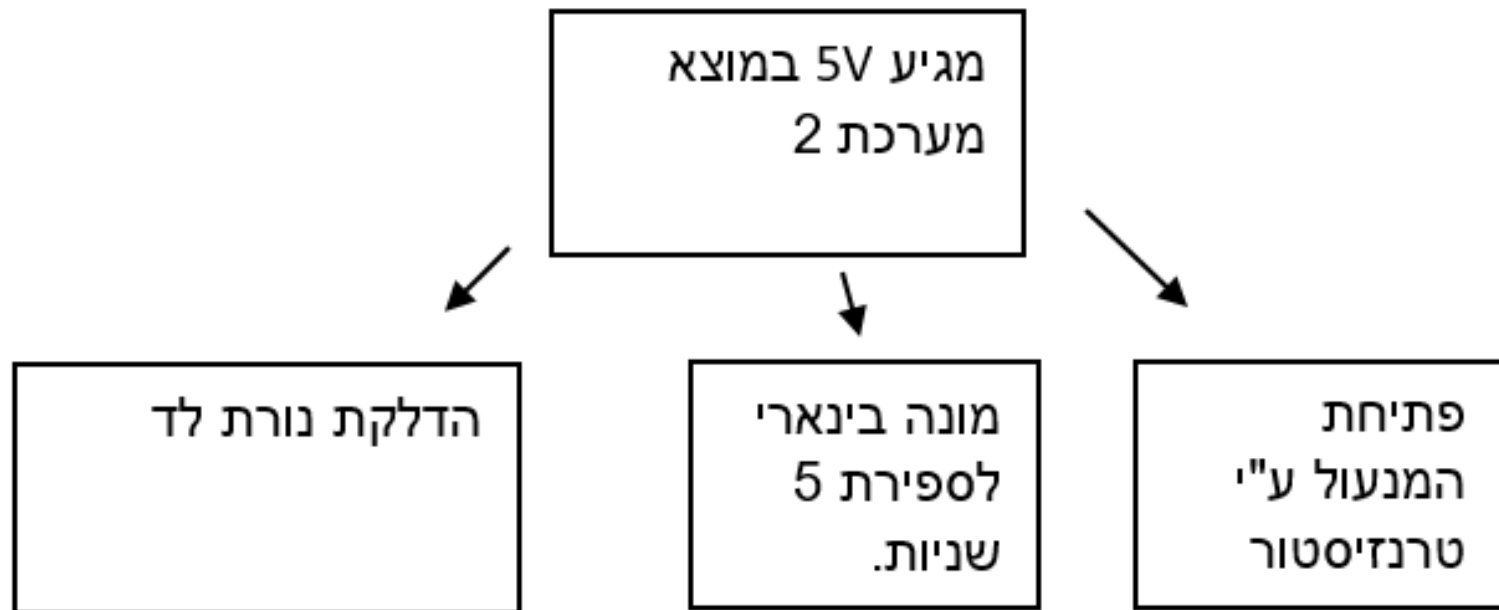


נורת לד נדלקת למשך 5


שניות

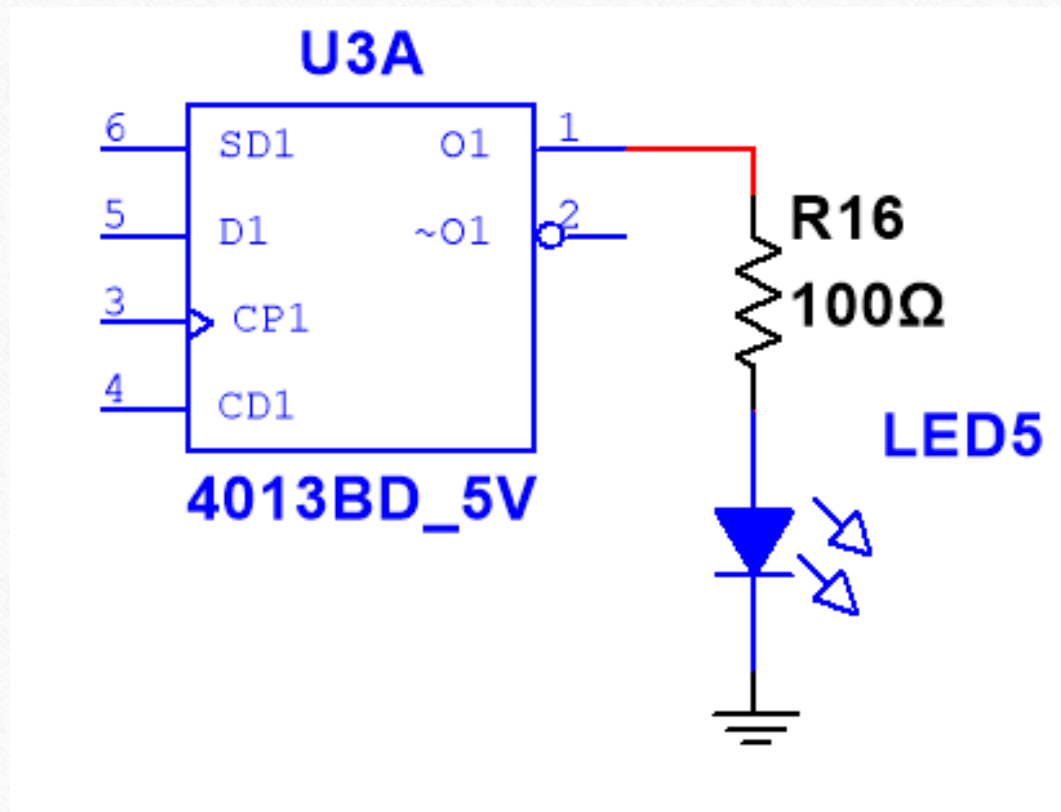

המנעול

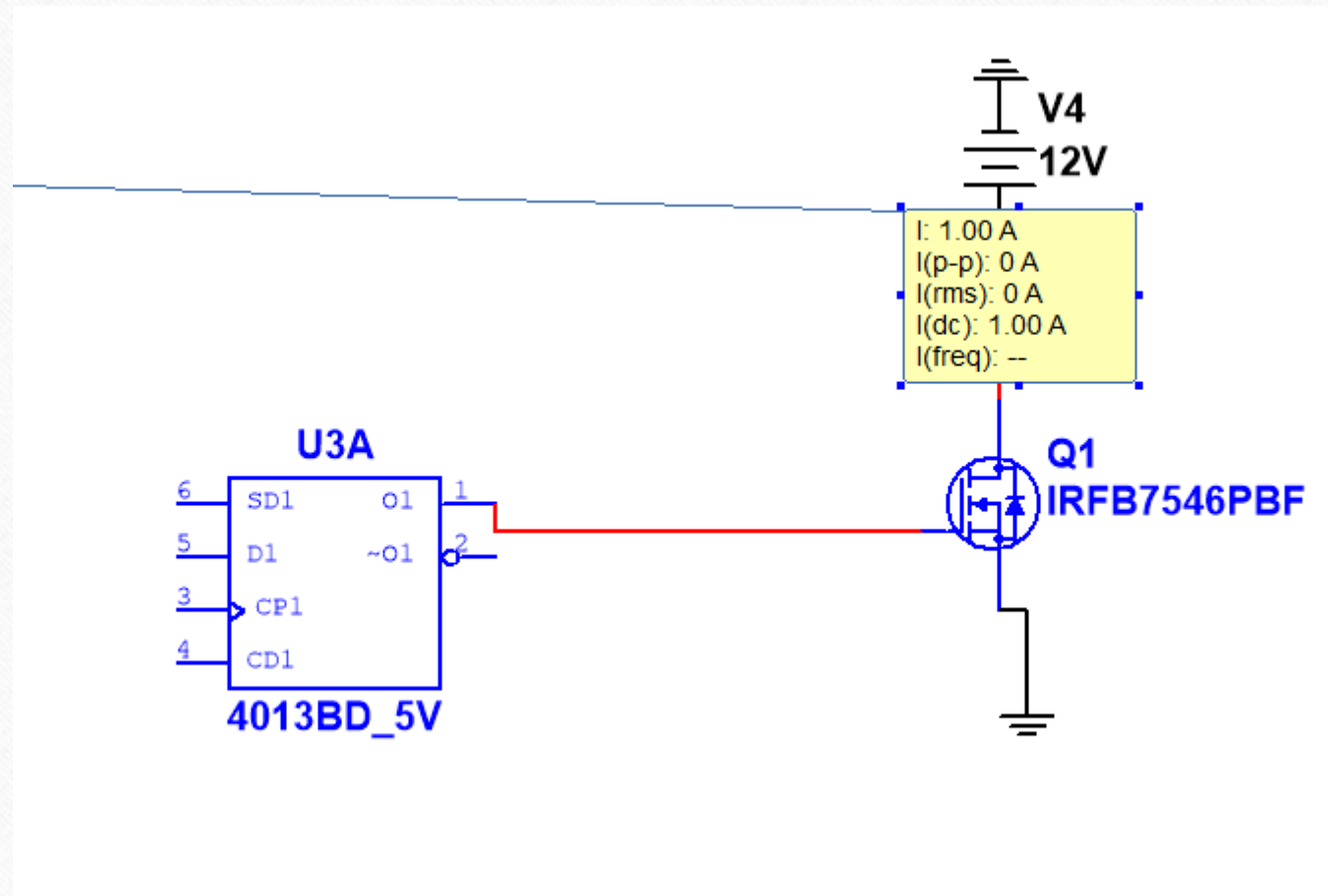

מסך מציג 5 שניות ספירה

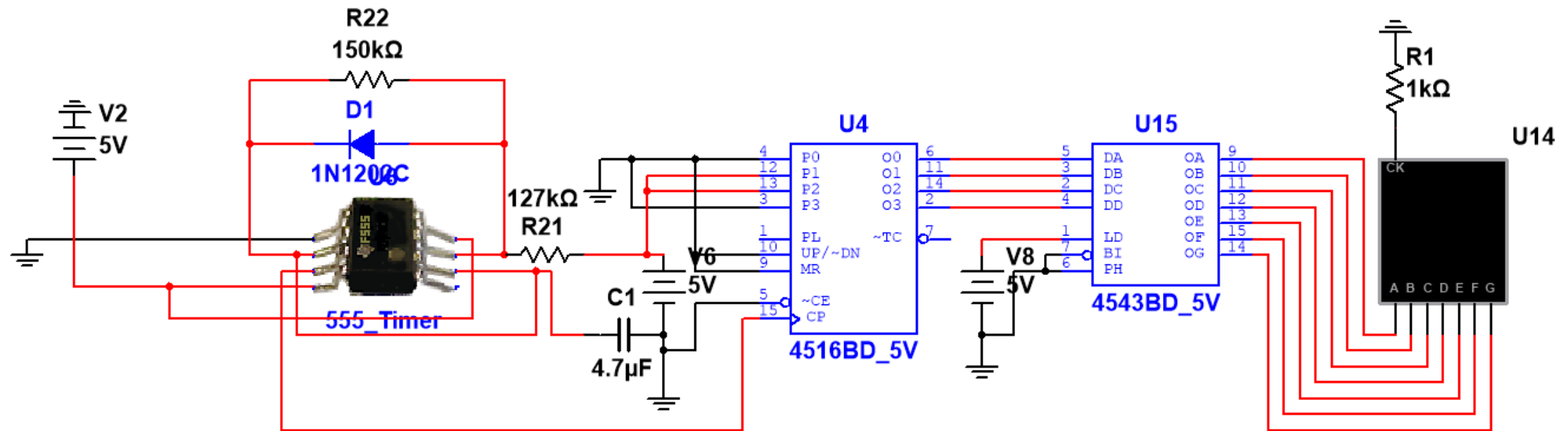


מערכת 4 – קוד שגוי, 3 פעמים


קוד שגוי




ספירת 3 לחיצות

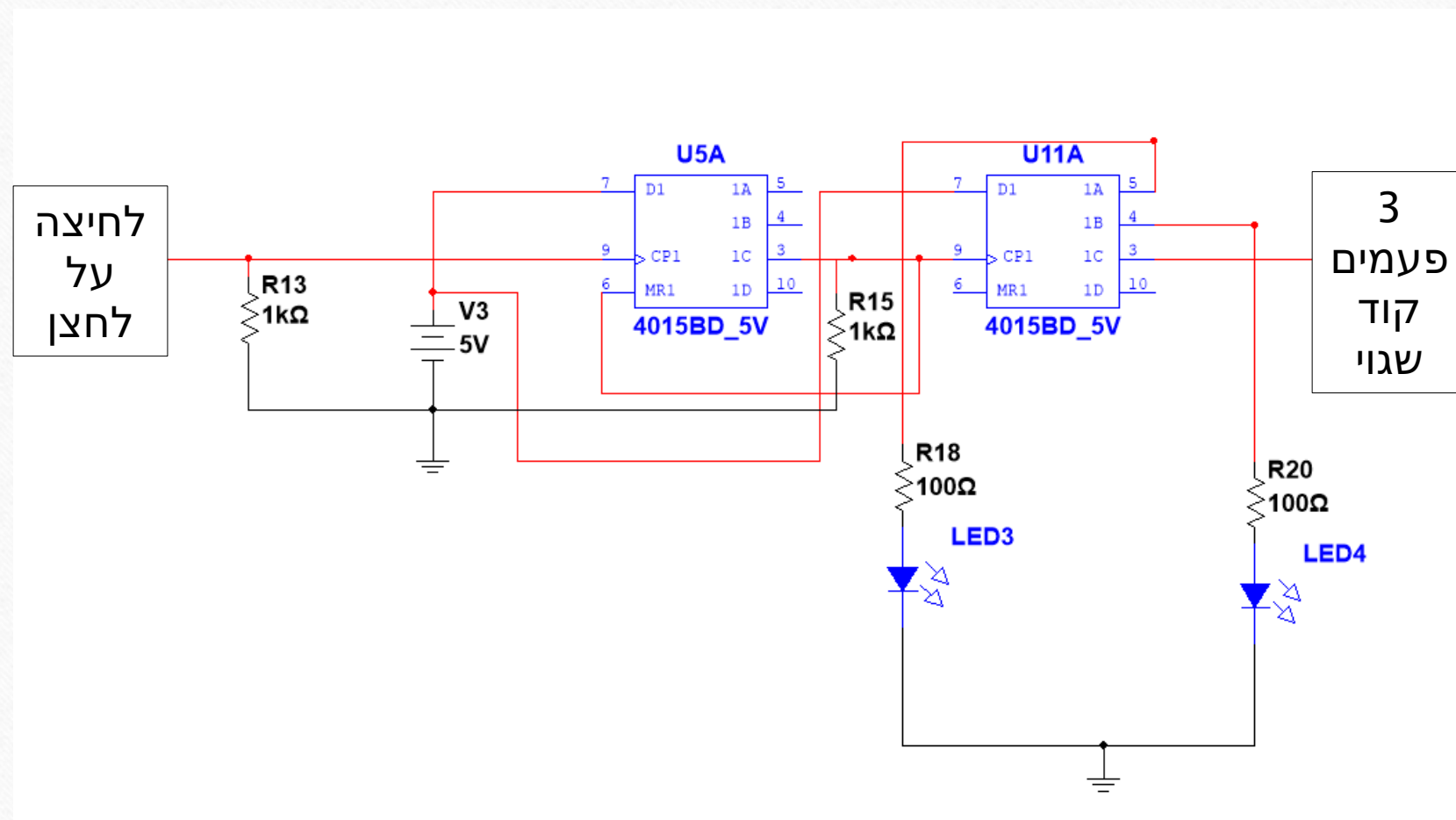


קוד שגוי פעם

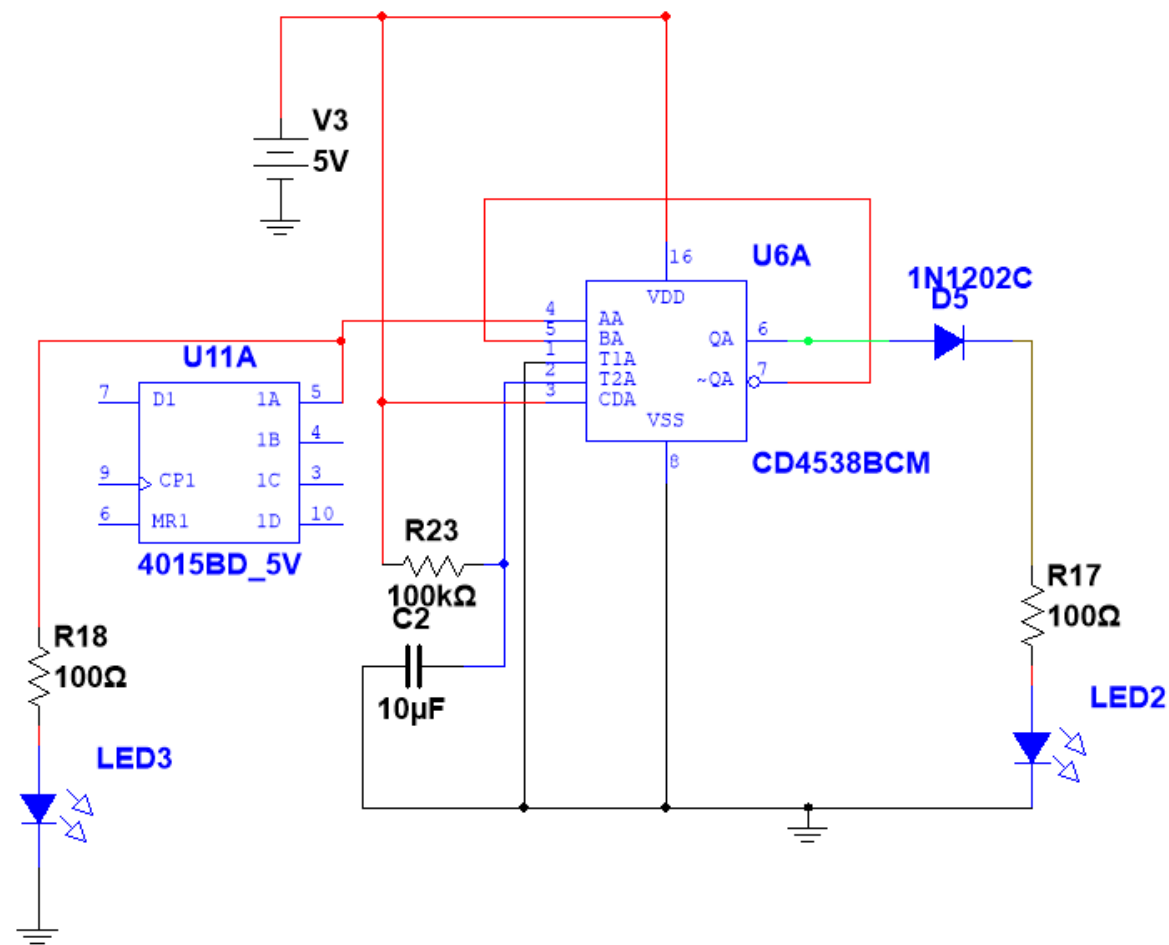

קוד שגוי פעם

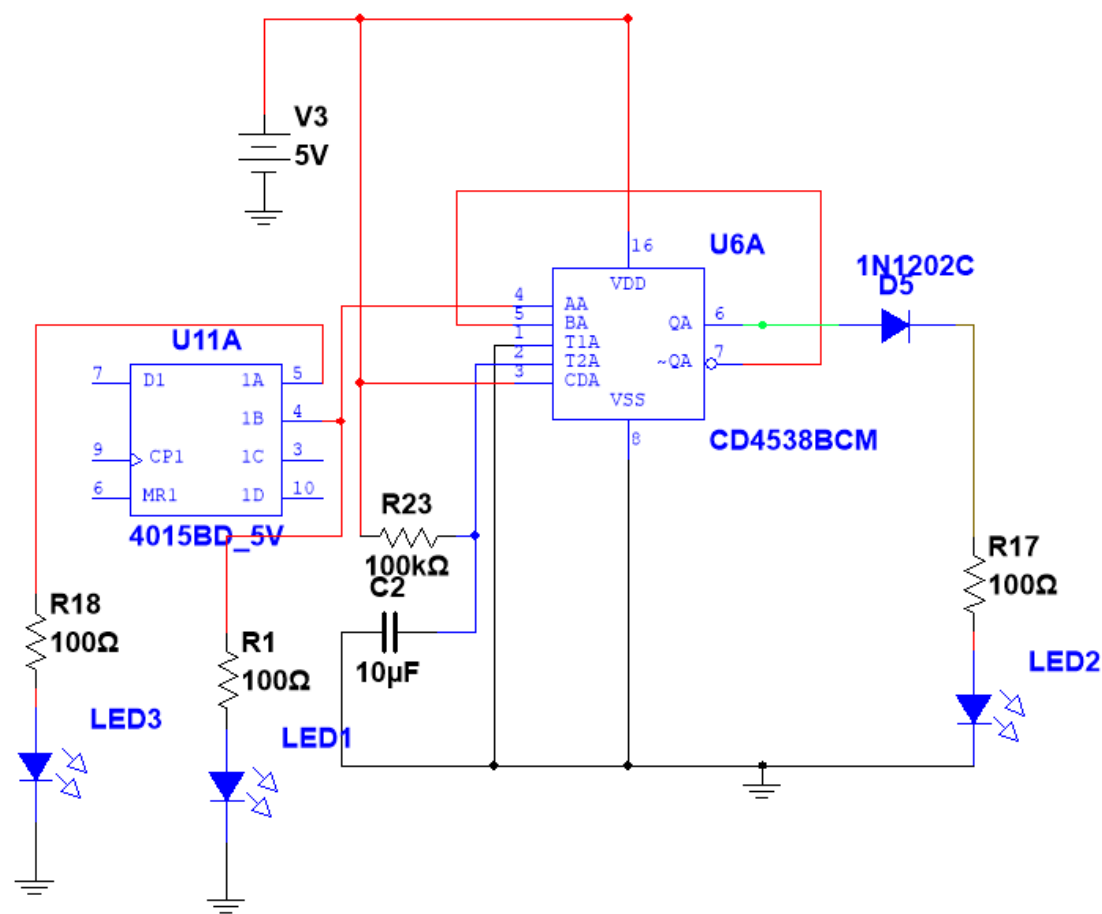

קוד שגוי פעם

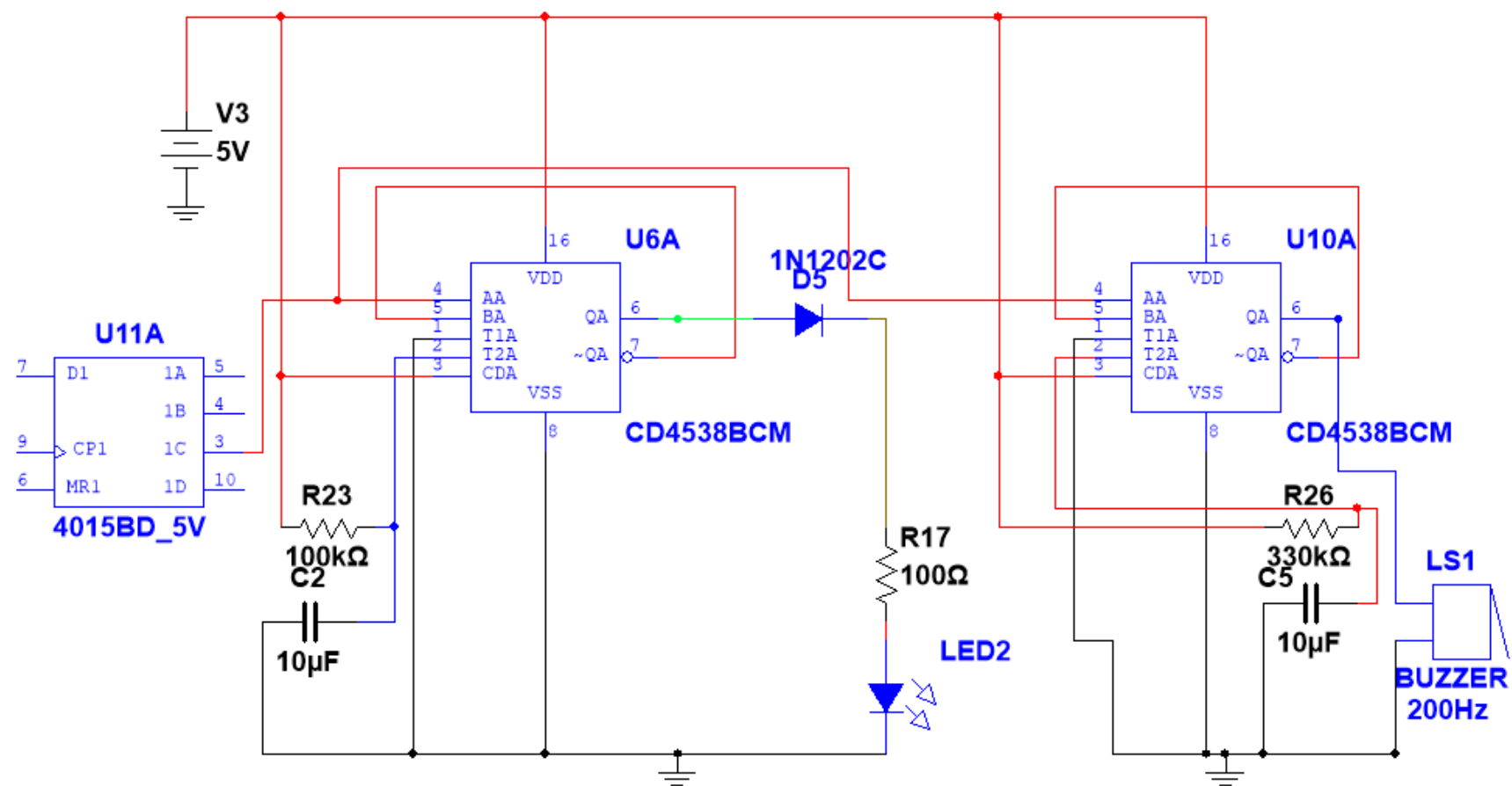

מערכת 5 – איפוס המערכות

לחיצת 3 ספרות




איפוס שני הדלגלים
הראשונים

3 פעמים קוד
לא נכון
או קוד נכון




איפוס
מערכות הקוד
הלא נכון

3 פעמים קוד שגוי / קוד נכון –

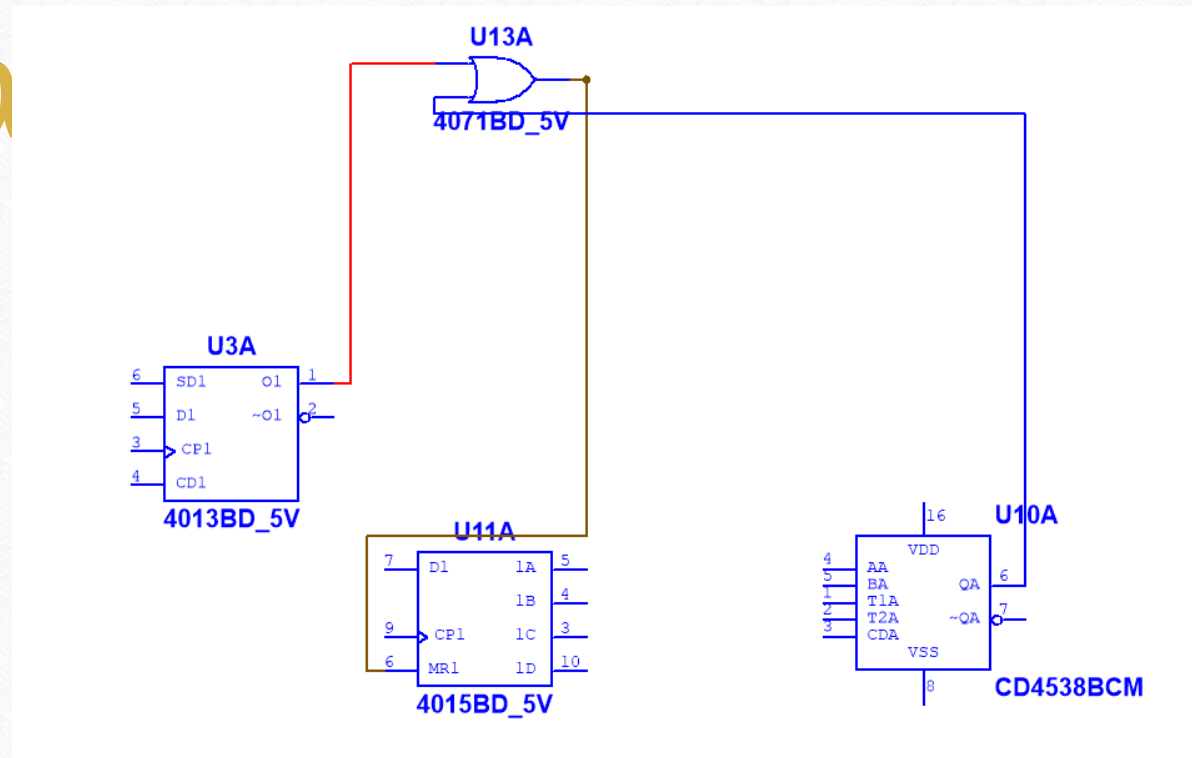

התוצר הסופי

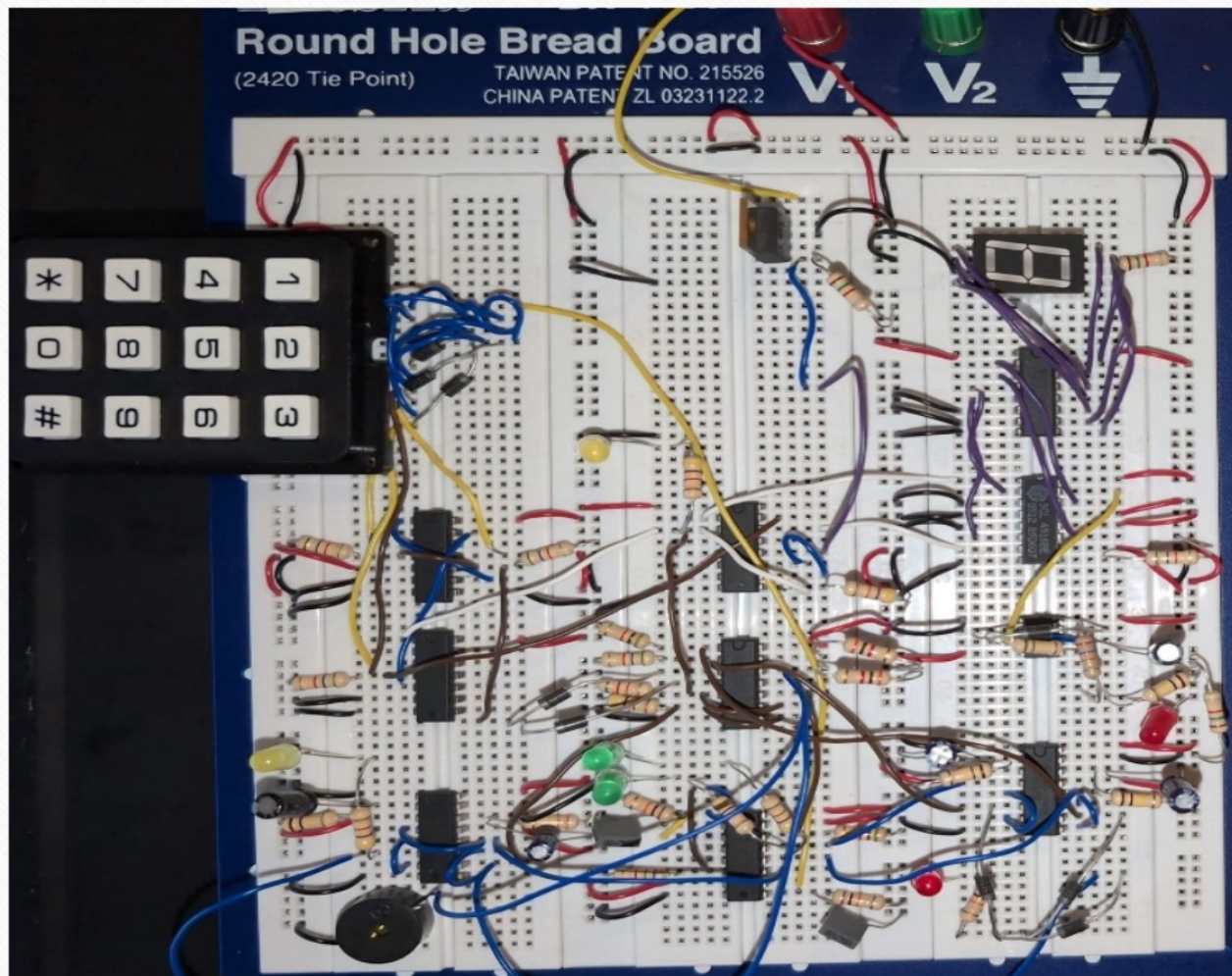

תודה רבה על ההקשבה

בהזדמנות זו נשמח

להודות

למדריכים המסורים

יהודה ויאיר על הליווי

וההדרכה